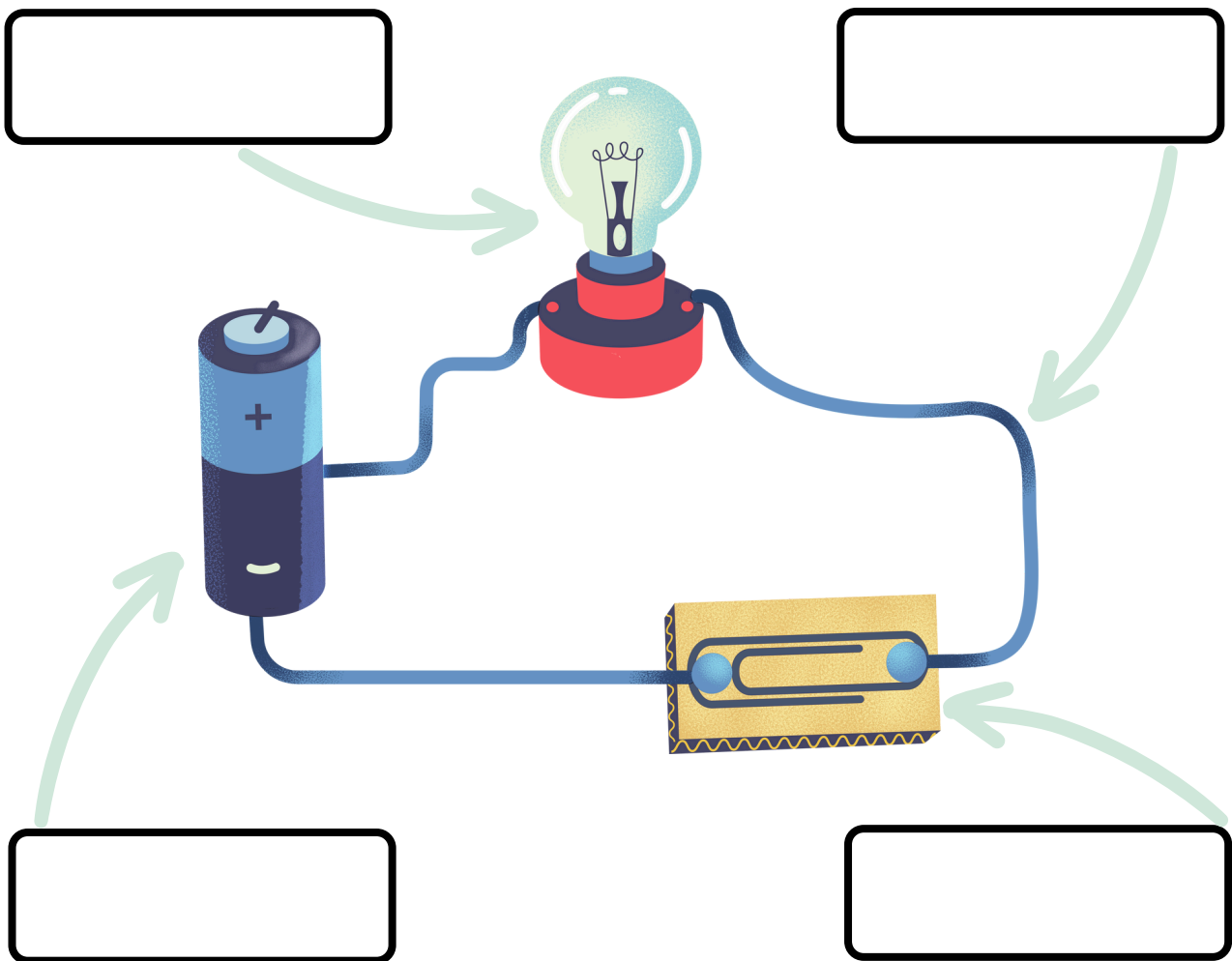


CIRCUITO ELÉTRICO

Identifique os componentes no circuito abaixo. Use as palavras do banco de palavras para ajudá-lo(a).




lâmpada
interruptor

fio
pilha

CIRCUITO ELÉTRICO

RESPOSTAS

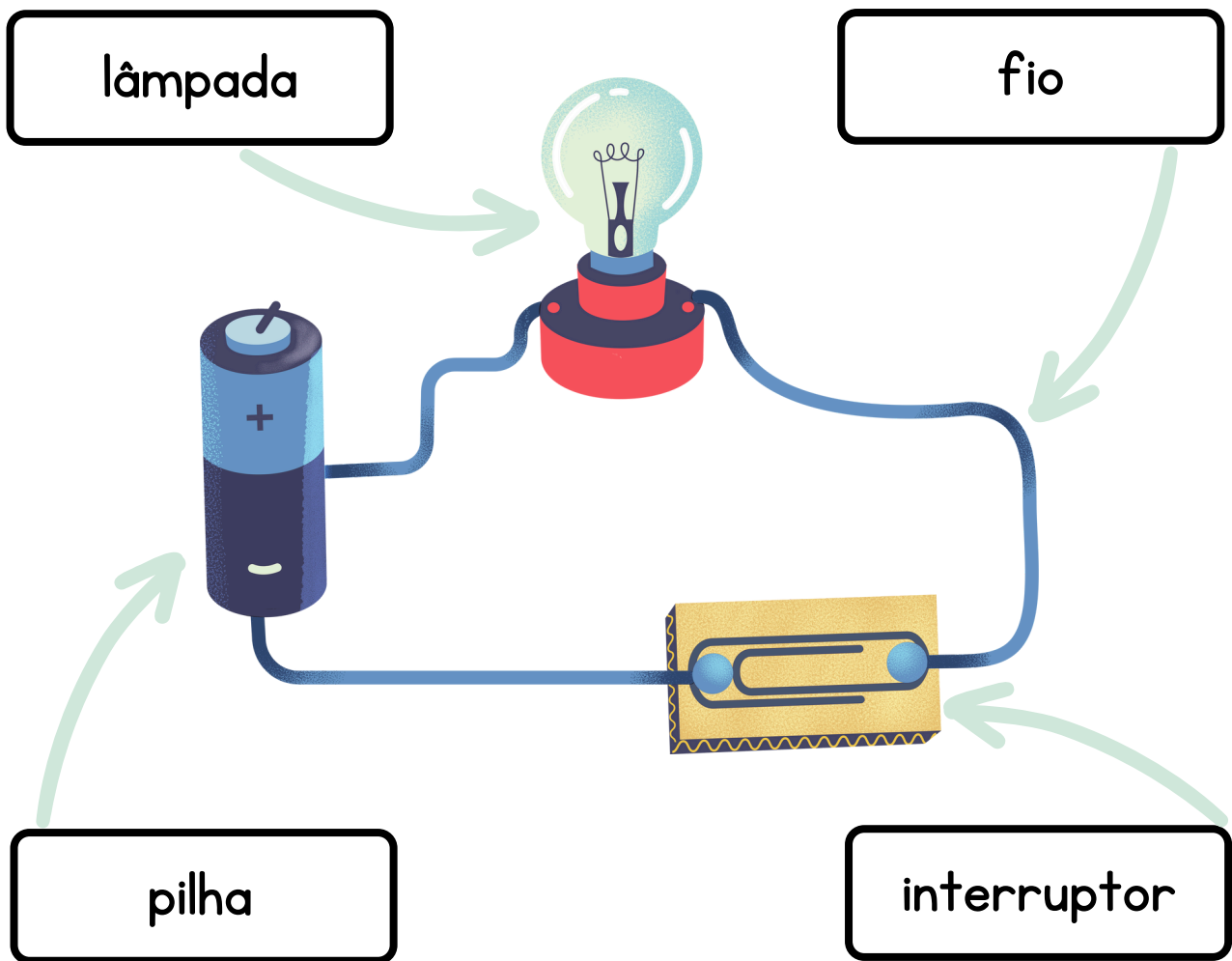

bulb
switch

wire
cell

Mais recursos EDUCATIVOS EM

educlub

www.educlub.com.br